

# Кран шаровый Q (RUNXIN)

## Инструкция пользователя



---

### Группа компаний Эковита

#### Санкт-Петербург

10-ая линия В.О., д. 59, офис 214  
Телефон: +7 812 566-55-01  
E-mail: office@ecovita.ru  
Сайт: www.ecovita.ru




#### Москва

Автомоторная ул., д. 4А, стр. 1  
Телефон: +7 499 600-08-01  
E-mail: office@ecovita.ru  
Сайт: msk.ecovita.ru

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Метод обозначения модели
2. Классификация
3. Подача электропитания
4. Требования к установке
5. Схема электропроводки

## 1. Метод обозначения модели

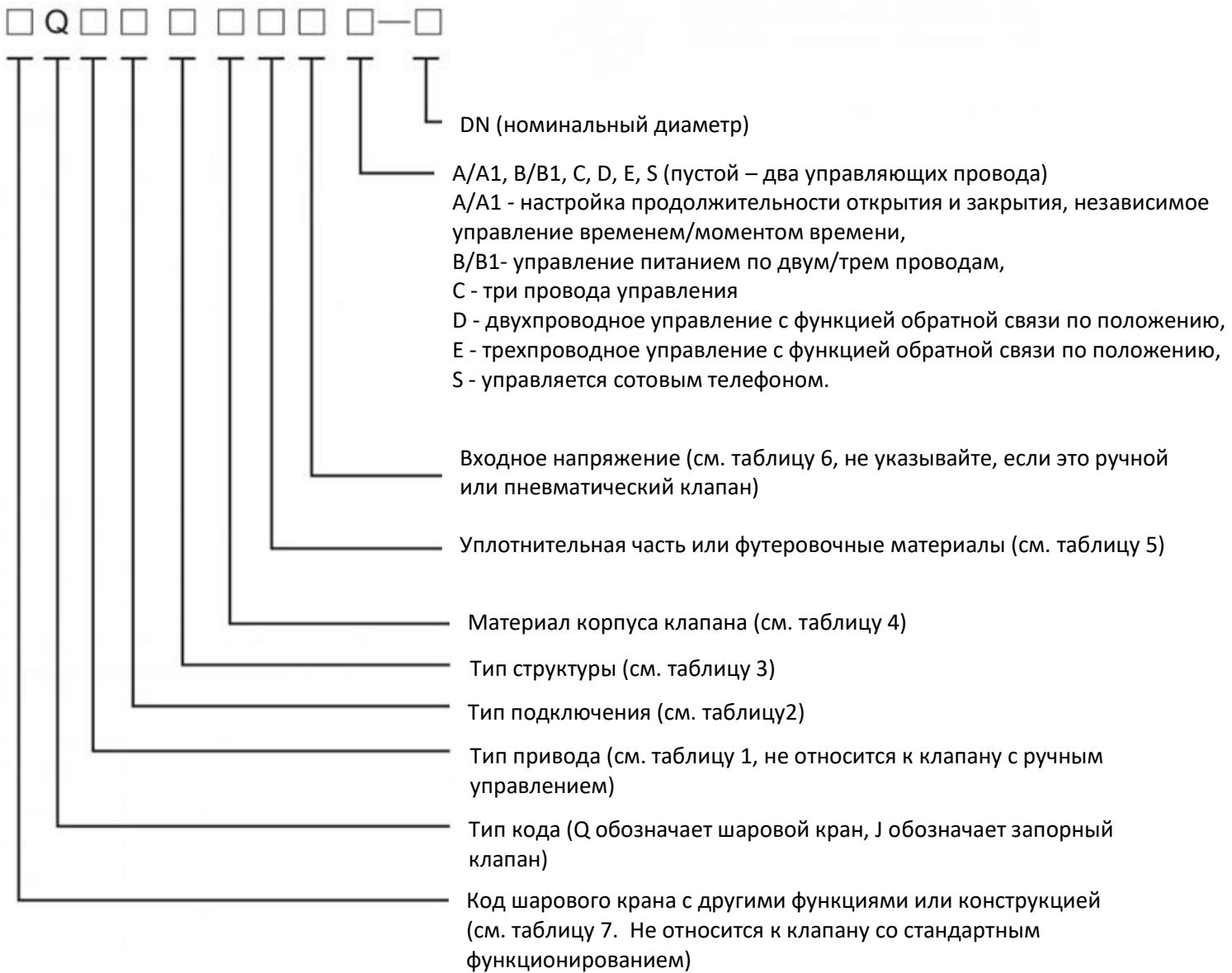

**Таблица 1. Тип привода**

Тип привода	Соленоидный привод	Шестерня передающий привод	Конический привод	Пневматический привод	Электронный привод
код	0	2	5	6	9

Не указывается для ручного шарового крана. Для пневматического привода «6К» означает нормально открытый, «6В» означает нормально закрытый . «9К» представляет собой нормально открытый, «9В» нормально закрытый.

**Таблица 2. Тип подключения**

Тип подключения	Код	Тип подключения	Код
Внутренняя резьба	1	Сварка	6
Наружная резьба	2	Стыковой зажим	7
Клей	3	Зажим	8
Фланец	4	Клипса	9
Пайка	5		

**Таблица 3. Тип конструкции**

Тип структуры		Код	Тип структуры		Код
Плавающий шар, запорный клапан	Прямой проход	1	Фиксированный шар	Четырехсторонний поток	6
	Y трехходовой поток	2		Прямой поток	7
	L трехходовой поток	4		T-образный трехсторонний путь потока	8
	T трехходовой поток	5		L-образный трехсторонний путь потока	9

**Таблица 4. Материала корпуса клапана**

Материал корпуса клапана	PPO	HPb59-1	304	316	316L	UPVC	CPVC	PPH
Код	0	1	2	3	4	5	6	7

**Таблица 5. Уплотнительная часть и материал футеровки**

Уплотнительная часть	95% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiC	ZrO <sub>2</sub>	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	95% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Код	1	2	3	4	5

**Таблица 6. Входное напряжение**

	DC6V	DC12V	DC24V	DC36V	AC220V
Код	1	2	3	4	5

Если клапан имеет другую функцию или конструкцию, перед кодом типа клапана будет добавлена буква.

**Таблица 7. Клапана другой функции или конструкции**

	Огнеупорного типа	Медленного закрытия	Зашлакового типа	Быстрого типа	Вспомогательного ручного типа	Регулируемого типа	Тип гафрированной трубы
Код	F	H	P	Q	S	V	W

Например: Q911011-20 соответственно: Q-шаровый клапан, 9 – электронный, 1-внутренняя резьба, 1-прямой проход плавающего шара, 0-материал корпуса клапана PPO, 1- уплотнительная часть 95% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 1-входное напряжение DC6V, 20-DN-20.

## 2. Классификация:

### 1. Управление по двум проводам (постоянный ток).

Два провода в качестве управляющих проводов, шаровой клапан открывается или закрывается путем переключения реле.

### 2. Управление по трём проводам (постоянный ток, переменный ток).

Три провода в качестве управляющих проводов. Когда один из проводов соединен с постоянным общим проводом - клапан открыт, или соответственно, закрыт.

### 3. Сброс питания (DC).

#### (1) Сброс питания по двум проводам.

В электрической цепи клапана установлен накопительный конденсатор, для возвращения в нормально-закрытое или нормально-открытое состояние. Для зарядки конденсатора требуется не менее 20 мин работы клапана от источника питания.

#### (2) Сброс питания по трем проводам.

Используется три провода управления во время работы. Два провода являются общими. Принцип работы конденсатора аналогичен.

### 4. Управление в заданный промежуток времени или в заданный момент времени (DC).

#### (1) В заданный промежуток времени.

А. Клапан циклически открывается или закрывается, в соответствии с установленным промежутком времени.

В. Два типа диапазона времени открытия и закрытия: 000:01-999:59 (час: минута) или 000:15-999:59 (минута: секунда)

(2) В заданный момент времени.

- A. Клапан открывается или закрывается каждый день с понедельника по воскресенье в разные моменты времени.
- B. Не более 5 групп моментов времени в день. Если переключатель установлен в положении “0”, то периодичность срабатывания будет аналогична прошлому дню.
- C. Если отключение питания превышает три дня, время и неделя должны быть скорректированы.

## **5. Клапан с функцией обратной связи по положению.**

(1) Пять управляющих проводов (постоянный ток).

Два провода в качестве проводов управления питанием, три провода в качестве проводов обратной связи.

При подачи питания клапан открывается (сигнал открытия). Если питания нет - клапан закрыт (сигнал закрытия).

(2) Шесть управляющих проводов (постоянный ток, переменный ток)

Три провода для управления питанием, три провода для обратной связи.

В зависимости от подключения к общему проводу клапан может быть открыт или закрыт (сигнал открытия или закрытия).

## **6. Клапан с регулируемой функцией.**

A. Степень открытия клапана имеет одинаковую процентную характеристику с расходом.

B. Угол открытия может автоматически регулироваться ПЛК, который используется для регулировки расхода, температуры, давления и т. д.

C. Сигнал обратной связи по положению: 0-5В, управляющий сигнал: 0-5В.

## **7. Вспомогательный ручной тип.**

Когда отсутствует питание или подача воздуха, клапан можно открывать вручную.

### 3. Источник питания.

**Таблица 8. Конфигурация источников питания**

Диаметр	Время открытия/закрытия (сек)		Номинальное напряжение (В)	Мощность двигателя (Вт)	Фактическая мощность(Вт)
	Шаровой кран	Запорный кран			
DN15/DN20	12.5		DC6, 12, 24	2	0.4
DN25				2	0.7
DN15/DN20	3		DC6, 12, 24	4	1.5
DN25				4	2.5
DN15/DN20	12		AC220	6	0.4
DN25				6	0.7
DN32	7.5		DC12	6	2
DN40	7.5		DC24	10	5
DN50	7.5	26	DC24	16	6
DN32	12		AC220	11	1
DN40	12		AC220	11	3
DN50	15	26	AC220	14	3.5
DN65	15	18	DC24/AC220	45	8
DN80	15	22	DC24/AC220	45	10.5
DN100	30		AC220	25	/
DN125	30		AC220	35	/
DN150	30		AC220	45	/
DN200	40		AC220	90	/

### 4. Требования к установке.

1. Источник питания должен соответствовать модели клапана (см. таблицу 8)
2. Направление потока воды должно совпадать с символом “→” на корпусе клапана, несоблюдение может привести к протечке. При горизонтальной установке клапана размером от D65 привод должен находится вверху ( как показано на рисунке 1); при вертикальной установке привод может находится в любом направлении (как показано на рисунке 2).

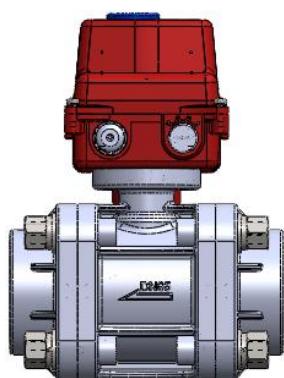


Рисунок 1


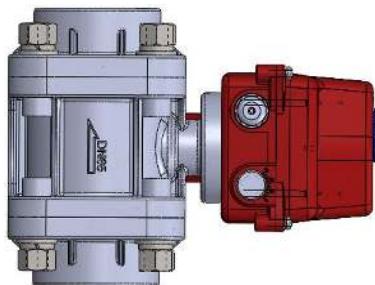


Рисунок 2

3. Разборка/сборка или техническое обслуживание клапана должно производиться квалифицированными специалистами.
4. Обратите внимание, что по умолчанию, клапан нормально - закрыт, это следует учитывать при монтаже.
5. Рекомендуется использовать фильтрующее устройство перед клапаном ,если размеры частиц твердых примесей превышают 0.2мм.


## 5. Схема подключения.
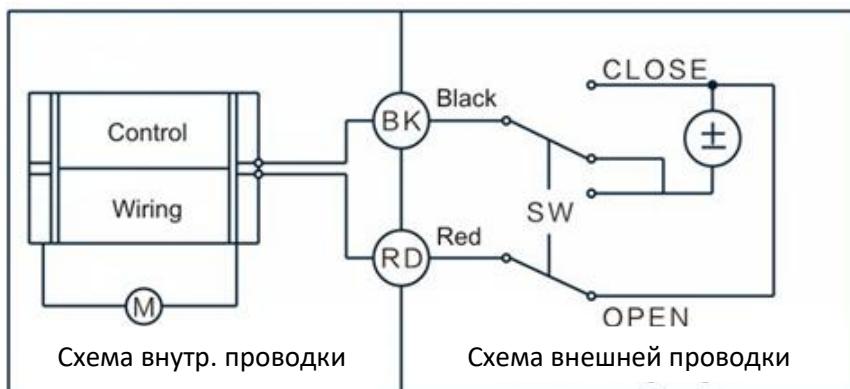
### 1. Схема управления по двум проводам.




- ① Когда реле находится в положении OPEN -клапан открыт.
  - ② Когда реле находится в положении CLOSE -клапан закрыт.
- Подходит для клапанов с питанием DC6V, DC12V, DC 24V.
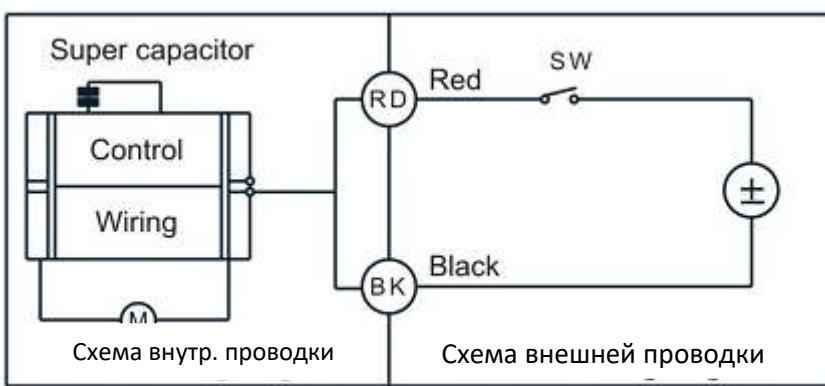
### 2. Схема управления по двум проводам.




- ① Когда переключатель закрыт - клапан открыт.
  - ② Когда переключатель открыт - клапан закрыт
- Подходит для клапанов DC9 ~ 24V.
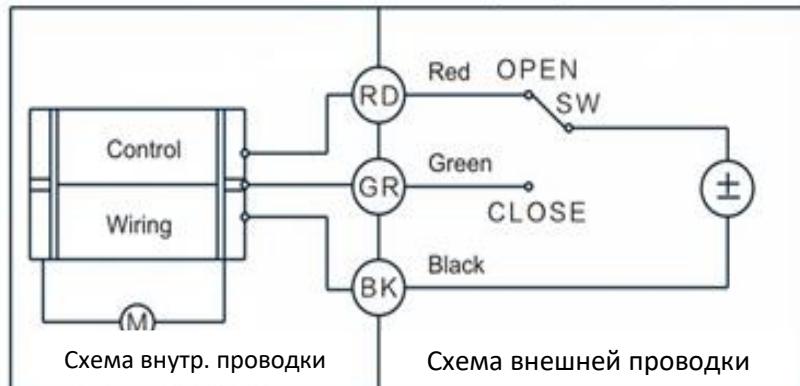
### 3. Схема управления по трём проводам.




- ① Когда реле замкнуто с красным проводом - клапан открыт.
  - ② Когда реле замкнуто с зеленым проводом - клапан закрыт.
- Подходит для клапанов с питанием DC6V, DC12V, DC 24V.
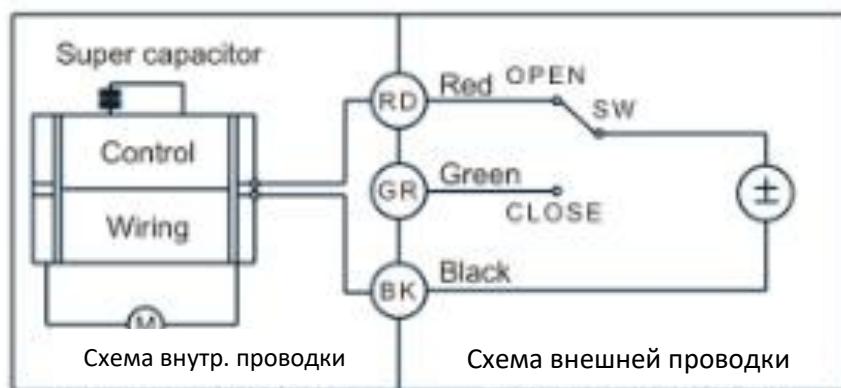
### 4. Подключение по трём проводам (DC).




- ① Когда реле замкнуто с красным проводом - клапан открыт.
  - ② Когда реле замкнуто с зеленым проводом - клапан закрыт.
- Подходит для клапанов с питанием DC12V, DC 24V.
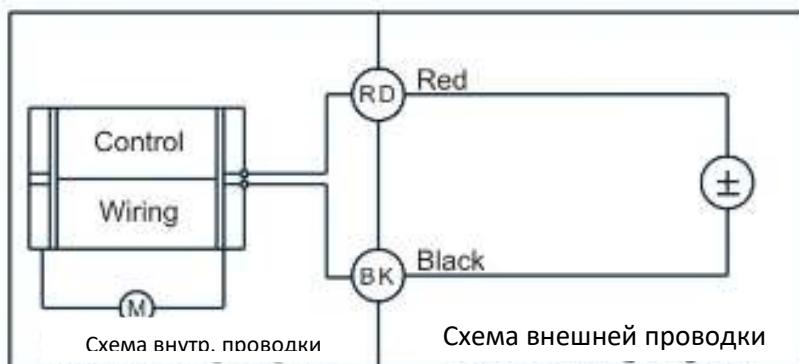
### 5. С настраиваемой схемой подключения по времени открытия-закрытия.




- ① В установленное время клапан открывается.
  - ② В установленное время клапан закрывается.
- Подходит для клапанов с питанием DC12V, DC 24V.
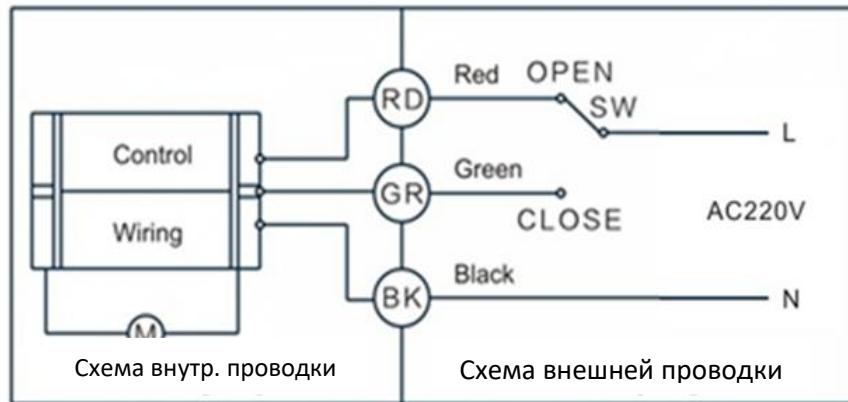
## 6. Схема управления по трём проводам (220V).




- ① Когда реле замкнуто с красным проводом - клапан открыт.
  - ② Когда реле замкнуто с зеленым проводом - клапан закрыт.
- Подходит для клапанов с питанием AC220V.
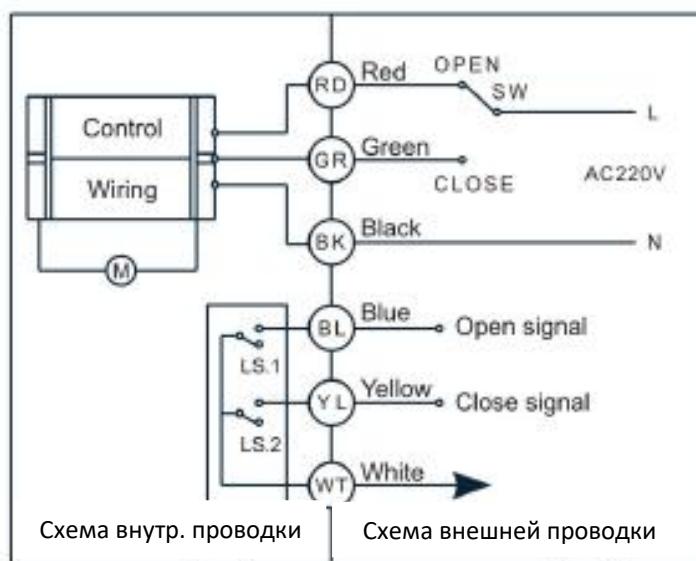
## 7. Управление по трём проводам с обратной связью (220V) .



- ① Когда реле замкнуто с красным проводом - клапан открыт, тем временем L.S.1 передает сигнал об открытии (синий и белый провода замкнуты).
  - ② Когда реле замкнуто с зеленым проводом - клапан закрыт, тем временем L.S.2 передает сигнал о закрытии (желтый и белый провода замкнуты).
- Подходит для клапанов с питанием AC220V.

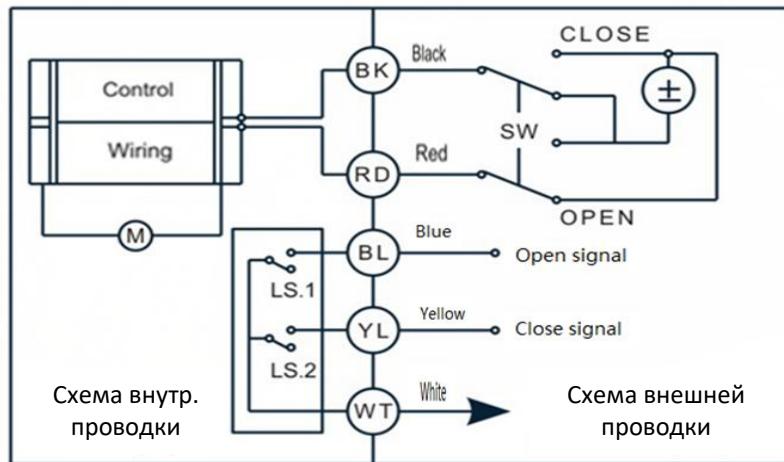
## 8. Двухпроводное управление с функцией обратной связи (DC).



- ① Когда реле находится в режиме “ОТКРЫТ”, клапан открывается и остается в данном положении, тем временем L.S.1 передает сигнал об открытии (синий и белый провода замкнуты).
- ② Когда реле находится в режиме “ЗАКРЫТ”, клапан закрывается и остается в данном положении, тем временем L.S.2 передает сигнал о закрытии (желтый и белый провода замкнуты).

Подходит для клапанов с питанием DC 24V.
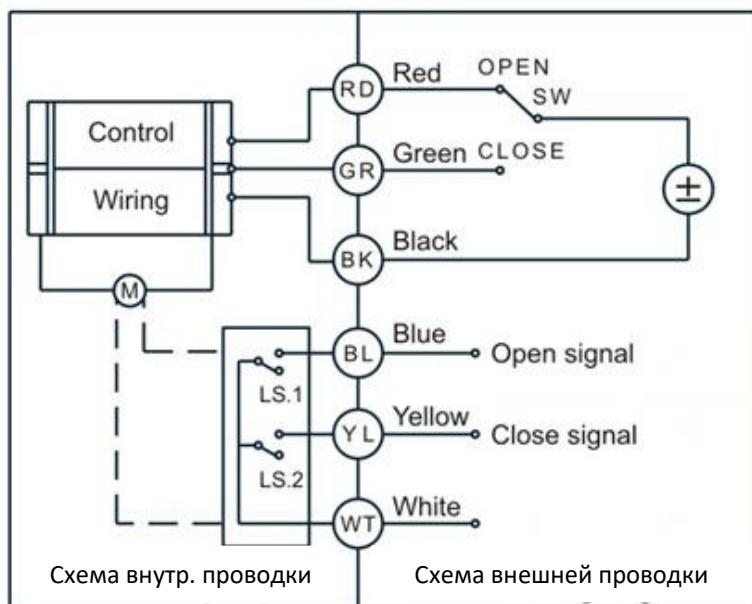
## 9. Трехпроводное управление с функцией обратной связи (DC).



- ① Когда реле замкнуто с красным проводом - клапан открыт и остается в этом положении, тем временем L.S.1 передает сигнал об открытии (синий и белый провода замкнуты)
- ② Когда реле замкнуто с зеленым проводом - клапан закрыт и остается в этом положении, тем временем L.S.2 передает сигнал о закрытии (желтый и белый провода замкнуты)

Подходит для клапанов с питанием DC24V.